



BPXZ-CVT 工频串联谐振升压装置

说明书

使用产品之前，请仔细阅读本说明书！

武汉优利克电力设备有限公司
Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

目 录

第一章：技术参数.....	1
第二章：装置组成.....	1
第三章：工频谐振试验的基本原理.....	1
第四章：工频谐振试验原理接线图.....	4
第五章：谐振试验实际连接图.....	5
第六章：试验操作方法.....	5

BPXZ-CVT 工频串联谐振升压装置

第一章：技术参数

额定容量： <u>80</u> kVA	额定频率： <u>50</u> Hz
额定电压： <u>160</u> kV	额定电流： <u>0.5</u> A
可调电感量范围： <u>65~130</u> H	可调间隙范围： <u>0~300</u> mm

第二章：装置组成

1. 激励变压器 JLB-10kVA/20kV/0.2kV	1 台
2. 可调电抗器 DK-20kVA/40kV	4 台
3. 控制箱 XC-6kW/220V	1 台
4. 分压器 FRC-200kV/300pF	1 套

第三章：工频谐振试验的基本原理

工频谐振有串联谐振和并联谐振两种方式，这两种方式取用电源容量的补偿效果基本相同，达到全补偿后，输入容量都可降为试验输出容量的 $1/Q$ 以下。

3.1 串联谐振

串联谐振电路原理见图 1，向量图见图 2。

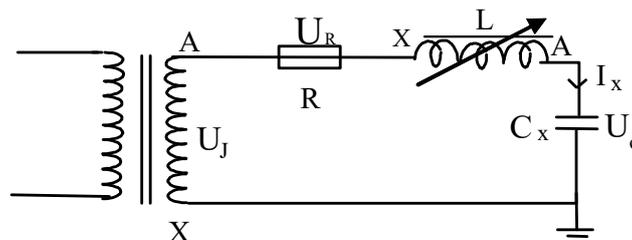


图 1 串联谐振回路原理图

- L——可调电抗器的电感量 C_x ——被试品电容量
R——可调电抗器的有功损耗与被试品介损等及回路综合损耗归算的等效串联电阻。

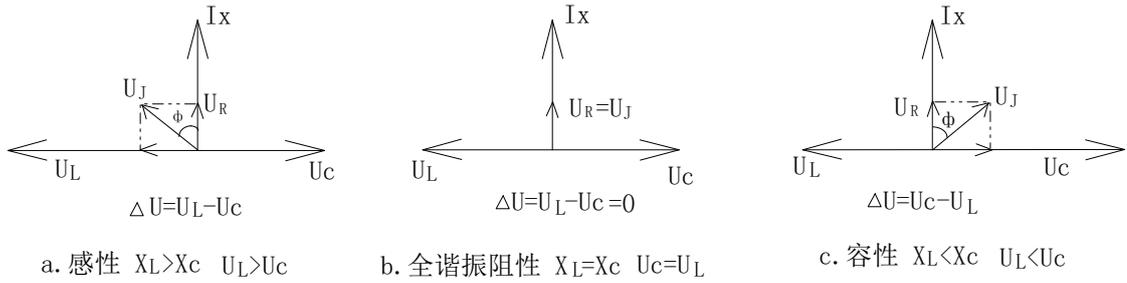


图2 R、L、C 串联电路向量图

串联电路的谐振特性曲线见图3，图1 电路中的激励电压

$$\dot{U}_J = \dot{I}_X R + j\dot{I}(X_C - X_L) \text{-----} (1)$$


调节串联电路中可调电抗器的电感量，令其在工频 f 下的感抗 X_L 全等于负载电容的容抗 X_C ，此时即实现了完全谐振，电抗的电感量为谐振点电感量 L ，向量图见图2，谐振特性曲线见图3。电路全谐振时，

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 Cx}} = \text{工频频率}, L_0 = \frac{1}{(2\pi f)^2 Cx} \text{-----} (2)$$

$$I_X = \frac{U_J}{R} \text{-----} (3)$$

图3 串联谐振特性曲线

$$U_C = I_X X_{CX} \text{-----} (4)$$

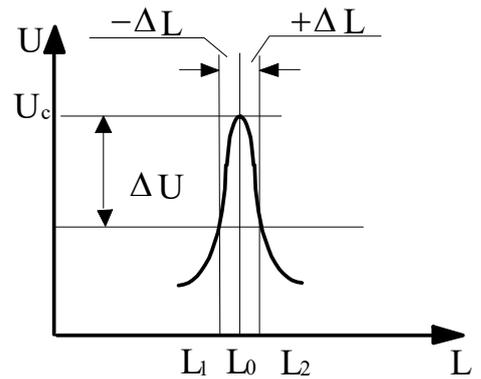

(4) 式中负载电容 Cx 基本为常量，调节 L 使其达到全谐振 L_0 时，调节 I_X ，实际是调节(3)式中的 U_J ，当达到要求的 U_C 值时，即开始耐压试验。

完全串联谐振下，电源仅提供 U_J 建立 I_X ，提供的 $\cos \Phi = 1$ 的激励功率 $P_J = U_J I_X$ 克服电路中等效的综合有功损耗 $I_X^2 R$ ，激发并维持稳定的谐振。串联谐振是电压补偿或低电压激励的谐振。

谐振电路综合品质因数 Q 也称谐振电路补偿效率：

$$Q = \frac{S_{CX}}{P_J} = \frac{I_X^2 X_{CX}}{I_X^2 R} = \frac{U_C}{U_J} \text{-----} (5)$$

式中： S_{CX} ——被试品 Cx 耐压时需要提供的功率，其中的很大部是无功功率分量。耐压中试品闪络或击穿后的短路电流 I_K 将下降为短路前试验电流 I_X 的 $1/Q$ 以下：

$$\frac{I_K}{I_X} = \frac{R}{R + jX_L} < \frac{1}{Q} \text{-----} (6)$$

综述串联谐振耐压电路的主要特点是：

- a) 由于谐振无功全补偿，电源和设备的功率仅为被试品所需容量的 1/10 以下 ($1/Q > 10$)；同容量的体积小，重量轻，装置输出容量大而所需配置的电源容量小，价廉，使用操作便捷而安全；
- b) 串联谐振实际是个电流滤波回路，使通过被试品的电流基本是基波电流，输出电压的波形畸变率 (THD) 极小，优于现有所有类型的交流耐压设备；
- c) 试品闪络或击穿后的短路电流仅为短路前试验电流的 1/10 以下的 ($1/Q$) 能有效防止击穿后扩大对故障点的损伤；
- d) 闪络后立即自动熄弧，熄弧后恢复谐振状态电压建立的过程较长 (秒数) 是一个稳态的建立过程，既无电压过冲之虑更无微秒级毫秒级瞬态过程的恢复过电压的危险。

3.2 并联谐振

并联谐振电路原理见图 4，向量图见图 5。

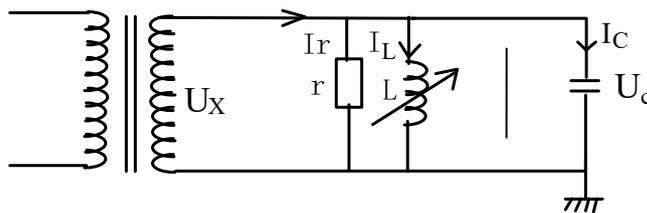


图 4 并联谐振回路原理图

L——可调电抗器的电感量

CX——被试品电容量

r——可调电抗器的有功损耗及被试品介损等全回路综合损耗的等效并联电阻。

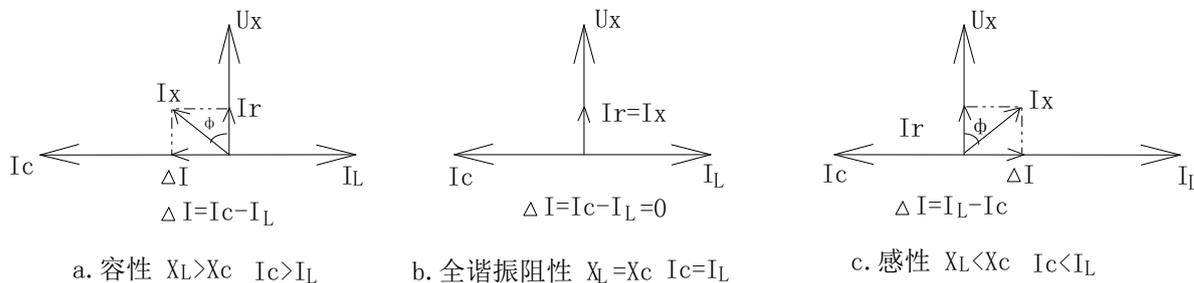


图 5 r、L、C 并联电路向量图

并联谐振是电流补偿方式，谐振特性曲线见图 6，图 4 中的电流：

$$\dot{I}_X = \frac{\dot{U}_X}{r_L} + j\dot{U}_X \left(\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C} \right) \quad (7)$$

当图 4 中的 L 调节至谐振点电感量 L0 时, XL=XC, IL=IC 此时即实现了完全并联谐振, 见图 6, L0 与 (2) 式相同。并联谐振时, 电源供给的电压 UX 与试验电压相同, 由于无功电流完全补偿抵消, 电源仅提供 COSΦ=1 的 IX=Ir 补偿谐振回路的综合有功损耗, 便可激发并维持稳定的谐振。

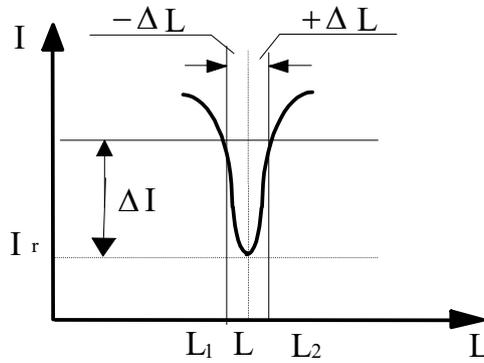


图 6 并联谐振特性曲线

$$\text{同理 } Q = \frac{Scx}{P_j} = \frac{U^2_x / X_{cx}}{U^2_x / r} = \frac{I_c}{I_x} \quad (8)$$

并联谐振具有串联谐振同等的无功补偿及其相应的优点, 但不能充分具有串联谐振所具的其他三项特点。一般大多采用串联谐振交流耐压的方式。

3.3 调谐操作优先

为了试验的安全和顺利进行, 在进行串联谐振耐压试验时, 必须是先在给定的很低的起始激励电压 UJ0 下 (一般为几百伏), 调节 L 使其达到全谐振 L0, 在较小的脱谐度 ST 范围内缓缓升压, 至 UC 达到预定的耐压值。

第四章：工频谐振试验原理接线图


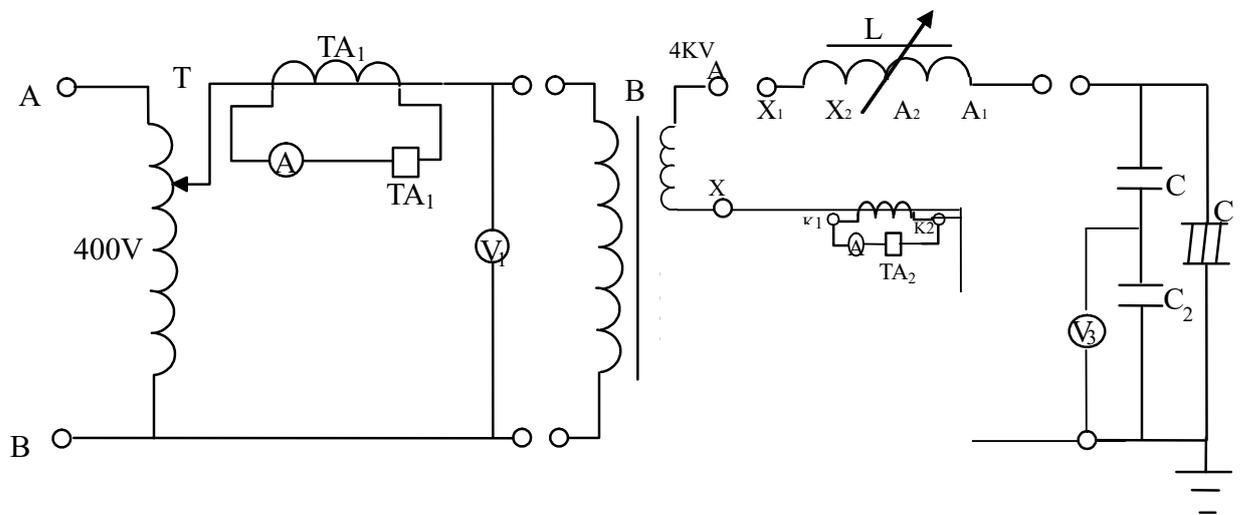


图 7 串联谐振试验原理接线图

第五章：谐振试验实际连接图

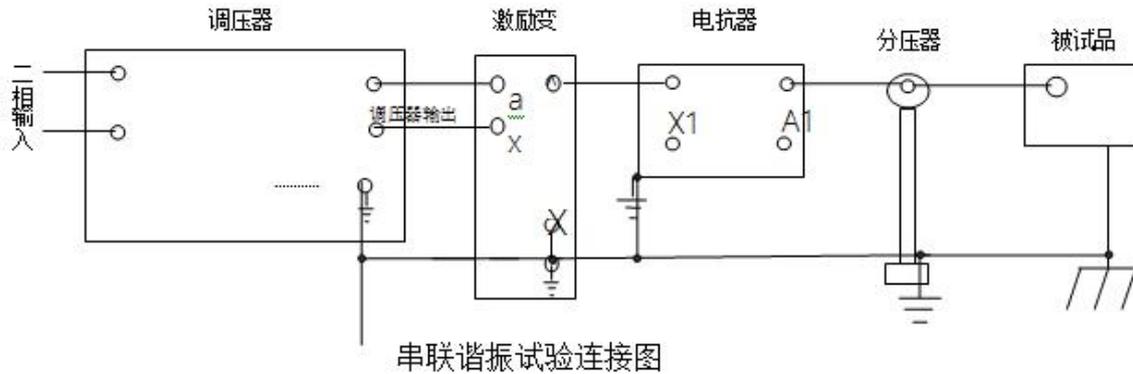

第六章：试验操作方法

1. 过流保护设定，按控制箱额定电流的 0.7 倍整定。
 例：该控制箱额定电流为 27A，所配置互感器为 30/5，则其电流继电器应调整为 3.3A。
2. 耐压时间整定：将时间继电器上的试验时间设置到所需的试验时间。
3. 按上图所示连接好试验接线检查无误后，合上控制台的断路器，此时若调压器不在零位，调压器将自动回零。不接通主电源，调节电抗器铁芯间隙，观察升降及间隙限位保护功能是否正常。
4. 合闸主电源，按“升压”按钮，升压到电抗器上获得几百伏电压，通过改变气隙来调谐使输出电压达到最高，此时调谐完毕，即可升压，升压到试验电压值时，会自动耐压计时，到达设定耐压时间，设备自动降压到零。
5. 断开主电源。

试验时，有关人员应加强对被试设备的监护，一旦出现异常现象，应将调压器迅速降压，并同时断开电源。

优利克电力 ● 精准测量

武汉优利克电力设备有限公司

Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

技术咨询: 027-87999528, 158 2737 2208

E-mail: 617030669@qq.com QQ: 617030669

公司官网: www.whulke.com

公司地址: 武汉东湖高新技术开发区 33 号光谷芯中心文昇楼三单元 407